

三位数码管电路设计

姓名：杨鹏宇 班级：计科 2002 班 学号：202004061409

一.实验日志

1.程序下载

安装驱动程序，在 quartus 中选择 programmer，硬件设置中选择安装硬件驱动，添加 led 数码管的 sof 文件后就可下载程序至 FPGA 板。

2.初步认识 FPGA 开发板及数码管功能演示

数码管由 led 发光二级管构成，其亮灭受到位选信号，段选信号及时钟信号的控制。将程序下载至 FPGA 板后，可通过调节拨码开关改变三位数码管的显示情况。通过调节拨码开关，发现每位数码管由四个拨码开关控制，四个拨码开关分别对应的是数字 **8, 4, 2, 1**；可以通过这四个数的加和显示数字，7449 模块只能显示 0 到 9 十个数字。


通过调节拨码开关，可以使数码管显示数字 123。3 位数码管依次快速闪动实现数字的同时出现。调节时钟信号，当时钟频率减慢时，数字显示放慢，1，2，3 逐个出现。



 3.示波器测量信号

测量信号：位选信号 Pin101，时钟信号 Pin100

测量过程，将示波器分别接入 Pin101，Pin100 并接地，观察波形结果。时钟信号约 100hz，位选信号 20hz，周期的比例为 5：1



二.实验报告

1.实验目的

学习图形输入法，硬件描述语言进行开发的流程；完成子模块及顶层设计；了解功能仿真的方法并完成功能仿真；通过实验熟悉 FPGA 开发板的设计过程。


2.实验芯片

使用 74161，74139，7449 芯片。

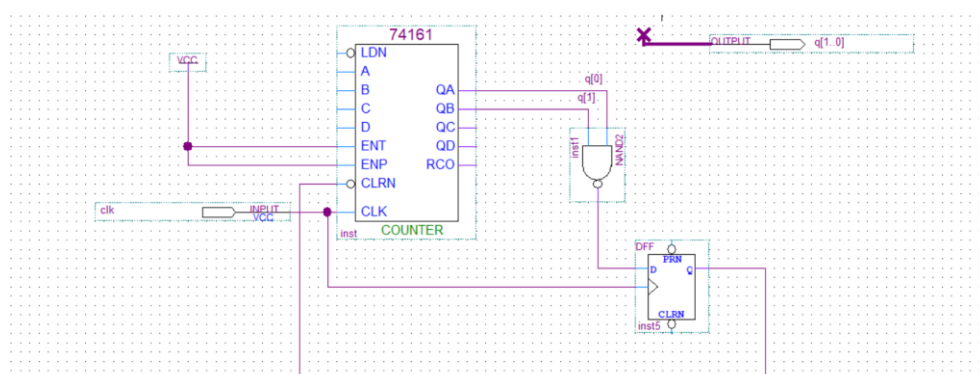3.实验过程


Counter4 计数器

芯片选择 Cyclone II EP2C5T144C8，创建 BDF 并绘制设计电路。



其中 VCC 为模拟电源，clk 发出时序信号，DFF 为触发器。

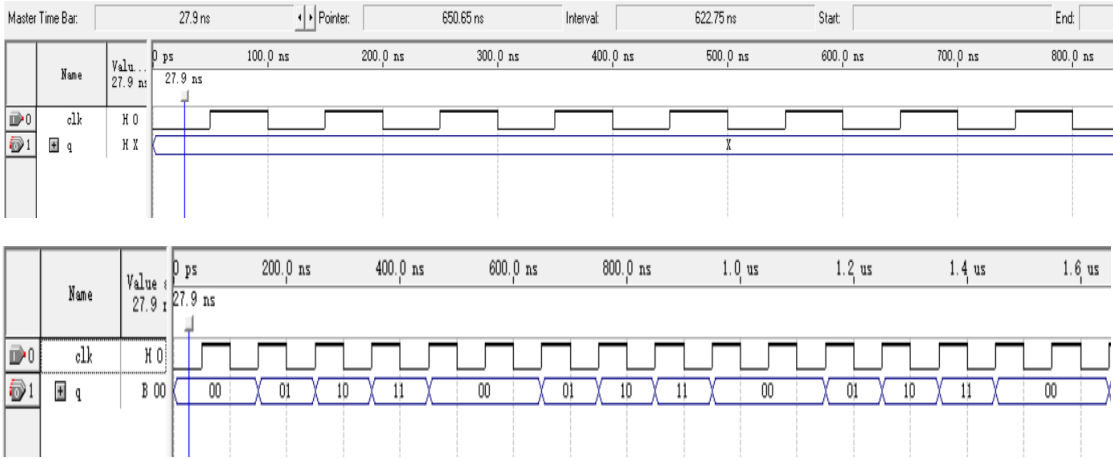
编译后进行功能仿真。首先需要创建波形输入，模 4 计数器响应时钟上升沿信号，循环输出 00 01 10 11，首先输入 clk 信号，生成网表后将仿真改为功能仿真即可开始功能仿真。



3 选 1 多路选择器（VHDL 描述）

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 entity mux3_1 is
4 port (d0,d1,d2:in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
5       sel:in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
6       dout:out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
7 end mux3_1;
8 architecture rtl of mux3_1 is
9 begin
10     dout<=
11         d0 when sel="00" else
12         d1 when sel="01" else
13         d2;
14 end rtl;
```


程序书写后进行编译，同样建立波形输入进行功能仿真验证。

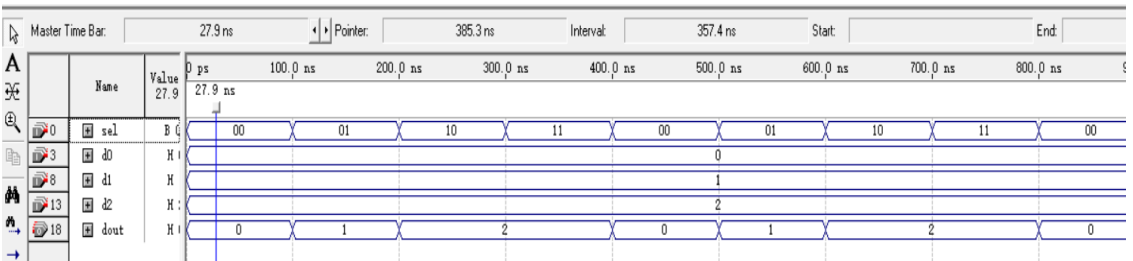

3 选 1 多路选择器的作用是将拨码开关的信号译码转换为 7449 可接收的信号。

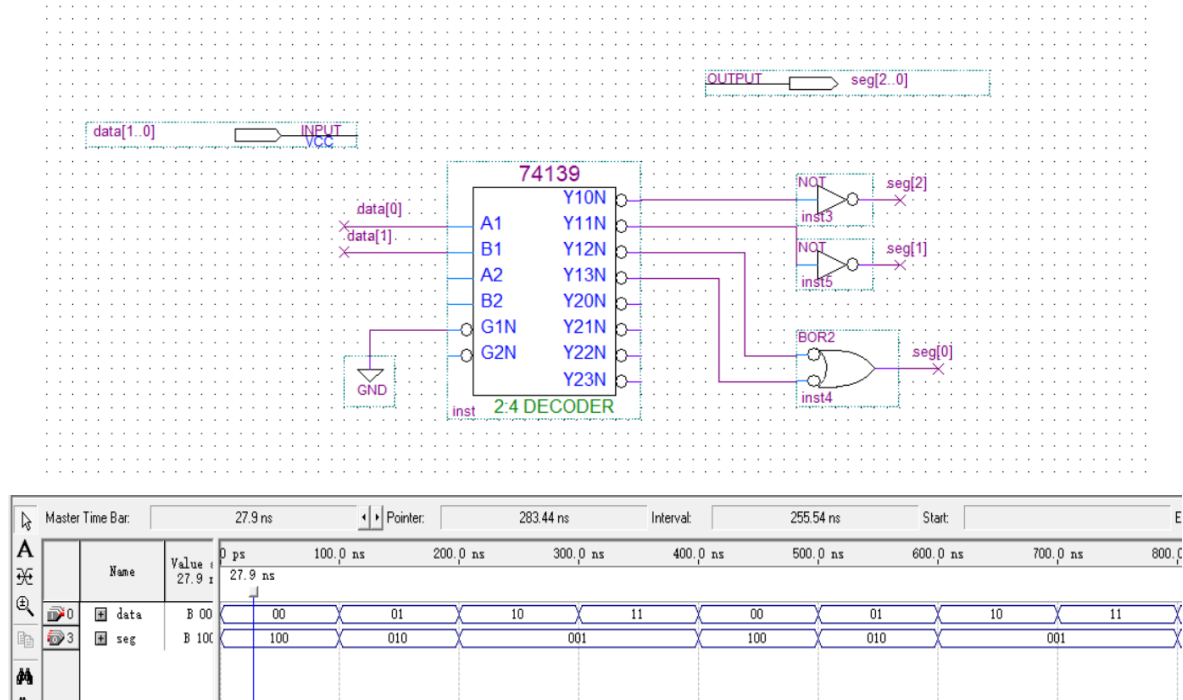2-3 译码器


建立 BDF 文件设计电路，其中芯片为 74139，Bor2 为输入端反向的或门，完成后进行功能仿真。



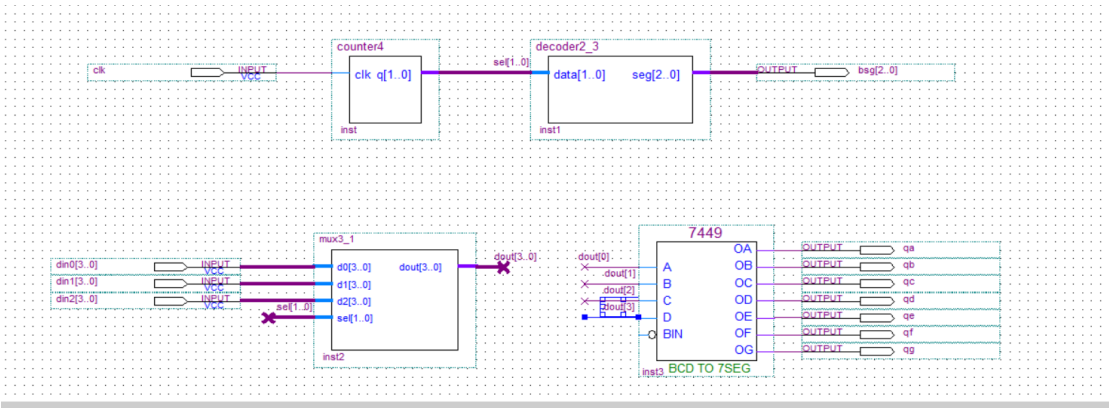
2-3 译码器的作用是将模 4 计数器输入的两位信号转换为三位位选信号，用来控制三位数码管的显示。

图形法实现顶层设计

将子模块复制至顶层设计的文件夹后，新建 BDF 开始顶层电路的设计。加入子模块元件和芯片 7449，并进行连接。



功能仿真结果：

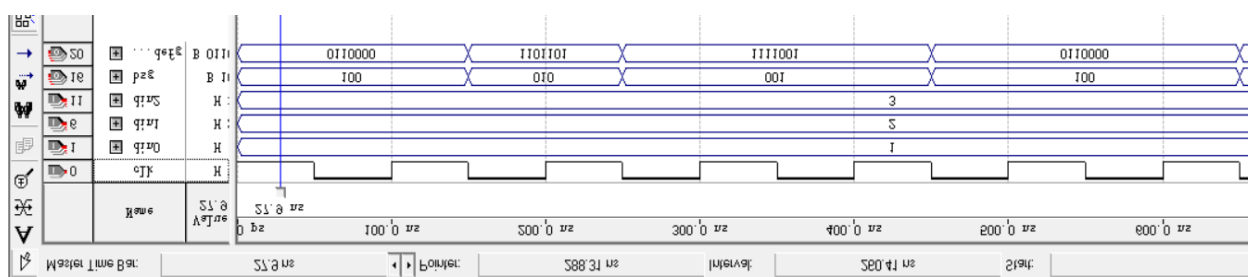

其中，clk 是时钟信号，模 4 计数器产生信号并传给 2-3 译码器产生位选信号，位选信号使三个数字轮流显示数字，3 选 1 多路控制器将拨动拨码开关的信号译码传给 7449，7449 根据输入的信号产生对应 abcdefg7 段数码管的段选信号。在段选信号，位选信号和时钟信号的共同作用下，数码管通过特定段的显示实现数显功能。

下载验证

将程序下载至 FPGA 开发板后，与一开始显示 1，2，3 相同，可以通过拨码开关实现 0-9，a-f 的逐个显示，共 16 位，其中超过 10 后发现显示为乱码。



4.乱码的解决

可以考虑编写模块，直接把 7449 产生的段选信号进行修改。模

块接收 7449 的信号，如果为 0-9 的段选信号则不变，如果是 a-f 的信号则改为能正确显示字母的信号。


5.分析

数码管的实现：时钟信号为输入信号，模 4 计数器接收时钟信号并循环输出 00 01 10 11，而模 4 计数器又将信号传递给 3 选 1 多路选择器和 2-3 译码器，分别实现位选和段选，从而实现数字显示。

下载验证与仿真验证：仿真验证可以在不依靠开发板的情况下对电路进行逻辑验证，方便快捷，且可以提供波形，频率等信息。而下载验证可以更加直观的观察到的电路输出的结果。

三.实验总结

1.通过实验，熟悉了使用 Quartus II 完成电路设计和验证的完整过程。

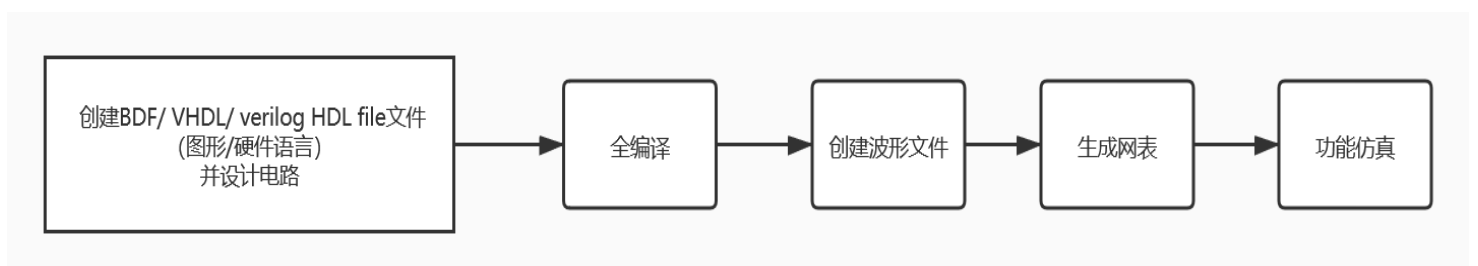

2.了解了 FPGA 开发板的使用和电路设计。

3.了解了三位数码管的电路实现原理（时钟信号，段选信号，位选信号）。