

实验三 模型机中组合部件的实现（二）

一、实验目的

1. 了解简易模型机的内部结构和工作原理。
2. 分析模型机的功能，设计 8 重 3-1 多路复用器。
2. 分析模型机的功能，设计移位逻辑。
3. 分析模型机的工作原理，设计模型机控制信号产生逻辑。

二、实验背景

1. 简易模型机结构

计算机的工作过程可以看作是许多不同的数据流和控制流在机器各部分之间的流动，数据流所经过的路径称作机器的数据通路。数据通路不同，指令执行所经过的操作过程就不同，机器的结构也就不一样。本模型机的结构如图 1 所示：

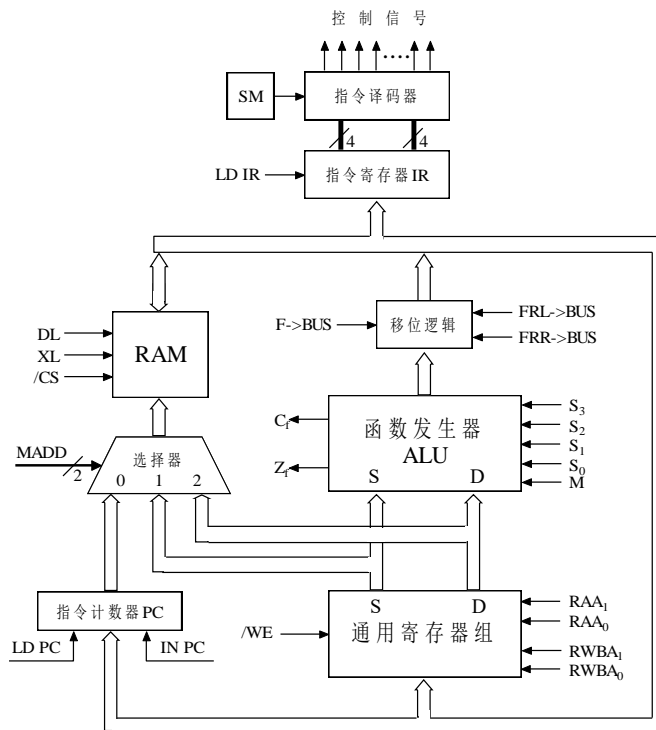



图 1 模型机的结构

2. 8 重 3-1 多路复用器，又名多路选择器

多路复用器是一个组合电路，它可以从多个输入中选择一个输入，并将信息直接传输到输出。选择哪一条输入线由一组输入变量控制，它们被称为选择输入。

通常， 2^n 条输入线要 n 个选择输入，选择输入的位组合决定选择哪个输入线。

 8 重 3-1 多路复用器有 3 个输入 1 个输出，每个输入和输出都是 8 位，所以称之为 8 重，MADD 选择将哪个输入传至输出，8 重 3-1 多路复用器的引脚如图所示：



引脚之间的相互关系如下表所示：

表 1 3-1 多路复用器引脚关系

MADD	Y
00	a
01	b
10	c

3 . 移位逻辑

移位指令：

RSR R1

RSL R1


这类指令的执行过程为：

由R1的编码通过RWBA1、RWBA0从通用寄存器组D口读出R1的内容，在S3~S0和M的控制下通过ALU，经移位逻辑循环右移或循环左移后送入总线BUS；再由/WE控制和R1的编码选择RWBA1、RWBA0，将BUS上的数据写入通用寄存器R1。


指令具体功能如下：

汇编符号	功能	编码
RSR R1	(R1) 循环右移一位→ R1	1010 R1 00
RSL R1	(R1) 循环左移一位→ R1	1010 R1 11

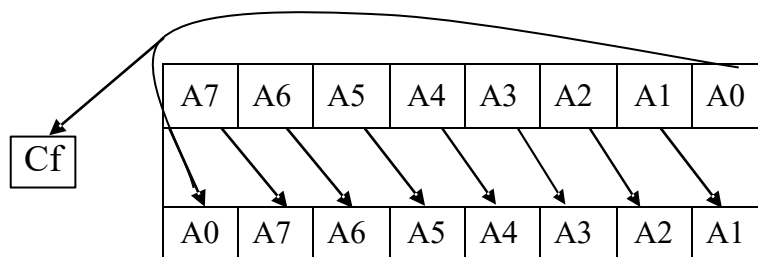移位逻辑需要实现RSR、RSL操作，还在MOVA、MOVB、ADD、SUB、AND、NOT、OUT指令执行时，将数据传输至BUS总线。RSR循环移位操作如下：



移位逻辑的输入输出引脚如下图所示：

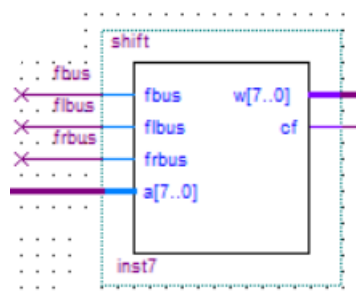

引脚之间的相互关系如下表所示：


表 2 移位逻辑引脚关系

F_BUS	FL_BUS	FR_BUS	W	C _f
1	0	0	$w \leftarrow a$	不影响
0	1	0	$w \leftarrow a[6:0], a[7]$	$a[7]$
0	0	1	$w \leftarrow a[0], a[7:1]$	$a[0]$
0	0	0	8'hZZ	不影响

4. 控制信号产生逻辑

控制信号产生逻辑接收指令译码器的输出，在 SM、IR[7..0]以及状态位 Cf 和 Zf 的配合下产生每个模块所需要的控制信号。

控制信号产生逻辑的输入输出引脚如下图所示：

 

三、实验内容

1. 用 VERILOG 语言设计模型机的 8 重 3-1 多路复用器；
2. 用 VERILOG 语言设计模型机的移位模块；
3. 用 VERILOG 语言设计模型机的控制信号产生逻辑。

$$[A]_{\text{补}} = 2^4 - A$$

四、实验要求

1. 完成学习通平台的实验作业。
2. 采用 VERILOG 语言设计逻辑电路，再利用波形编辑区进行仿真验证，以此验证电路的正确性。
3. 在 Tool 下用 netlist viewer 查看 RTL viewer，了解语句描述对应的 RTL 视图。
4. 实验结束前，由指导老师检查了仿真波形后方可离开。
5. 最后撰写实验报告，提交至学习通平台，做得好的同学将在学习通平台分享设计。

五、思考题

1. 移位逻辑不工作时，输出应该为何值？为什么？
2. 移位逻辑的输出 Cf 应该如何处理？
3. 如何产生正确的控制信号以及具体的编程实现？

