

实验二 模型机中组合部件的实现（一）

一、实验目的

1. 了解简易模型机的内部结构和工作原理。
2. 熟悉译码器、运算器的工作原理。
3. 分析模型机的功能，设计指令译码器。
4. 分析模型机的功能，设计 ALU。


二、实验背景

1. 指令译码器

指令译码器是根据指令系统表中的指令编码，对输入的 8 位指令进行解析，判定是哪条指令，则对应指令的输出为 1，否则输出为 0。

表 1 指令系统表

汇编符号	功能	编码
MOV R1, R2	$(R2) \rightarrow R1$	1100 R1 R2
MOV M, R2	$(R2) \rightarrow (C)$	1100 11 R2
MOV R1, M	$((C)) \rightarrow R1$	1100 R1 11
ADD R1, R2	$(R1) + (R2) \rightarrow R1$	1001 R1 R2
SUB R1, R2	$(R1) - (R2) \rightarrow R1$	0110 R1 R2
AND R1, R2	$(R1) \& (R2) \rightarrow R1$	1011 R1 R2
NOT R1	$\neg (R1) \rightarrow R1$	0101 R1 XX
RSR R1	$(R1)$ 循环右移一位 $\rightarrow R1$	1010 R1 00
RSL R1	$(R1)$ 循环左移一位 $\rightarrow R1$	1010 R1 11
JMP add	add $\rightarrow PC$	0011 00 00, address
JZ add	结果为 0 时 add $\rightarrow PC$	0011 00 01, address
JC add	结果有进位时 add $\rightarrow PC$	0011 00 10, address
IN R1	(开关 7-0) $\rightarrow R1$	0010 R1 XX
OUT R1	$(R1) \rightarrow$ 发光二极管 7-0	0100 R1 XX
NOP	$(PC) + 1 \rightarrow PC$	0111 00 00
HALT	停机	1000 00 00

 

指令译码器的输入输出引脚如上图所示。**en** 为使能信号，**ir[7..0]**是 8 位指令编码，输出是对应的 16 条指令。引脚之间的相互关系如下表所示：

表 2 指令译码器引脚关系

en	ir[7..0]	16 个输出信号
1	8 位的指令编码	指令编码对应的指令输出为 1，其它输出为 0
0	8 位的指令编码	不管 ir 为何值，16 个输出全为 0

2. ALU

算术逻辑运算类指令：

ADD R1,R2

SUB R1,R2

AND R1,R2

NOT R1


这类指令的执行过程为：

由 R2 的编码通过 RAA1、RAA0 从通用寄存器组 S 口读出 R2 的内容,由 R1 的编码通过 RWBA1、RWBA0 从通用寄存器组 D 口读出 R1 的内容，在 S3~S0 和 M 的控制下，实现运算，经移位逻辑送入总线 BUS；由 /WE 控制和 R1 的编码选择 RWBA1、RWBA0，将 BUS 上的数据写入通用寄存器 R1。其中 ADD 和 SUB 指令影响状态位 Cf 和 Zf。

指令具体功能如下：

汇编符号	功能	编码
ADD R1, R2	$(R1) + (R2) \rightarrow R1$	1001 R1 R2
SUB R1, R2	$(R1) - (R2) \rightarrow R1$	0110 R1 R2
AND R1, R2	$(R1) \& (R2) \rightarrow R1$	1011 R1 R2
NOT R1	$\neg (R1) \rightarrow R1$	0101 R1 XX

 ALU 除了要完成 ADD、SUB、AND、NOT 运算外，还需在 MOVA、MOVB、RSR、RSL 和 OUT 五条指令执行时，提供将数据传送至总线的数据通路。ALU 模块的输入输出引脚如下图所示：



其中m和s[3..0]是控制信号，控制a[7..0]和b[7..0]输入的数据进行什么操作，并将产生的结果输出到t[7..0]、cf和zf。各引脚间的相互关系如下表所示：

表 3 ALU 引脚关系

m	s[3..0]	t[7..0]	cf	zf
1	1001	t=a+b	有进位，cf=1 无进位，cf=0	和为零，zf=1 和不为零，zf=0
1	0110	t=b-a	有借位，cf=1 无借位，cf=0	差为零，zf=1 差不为零，zf=0
1	1011	t=a&b	不影响	不影响
1	0101	t=b(注：b相反)	不影响	不影响
1	1010 或 0100	t=b	不影响	不影响
0	1100	t=a	不影响	不影响

三、实验内容

1. 用 VERILOG 语言设计指令译码器；
2. 用 VERILOG 语言设计 ALU。

四、实验要求

1. 完成学习通平台的实验作业。
2. 采用VERILOG语言设计逻辑电路，再利用波形编辑区进行仿真验证，以此验证电路的正确性。
3. 在Tool下用netlist viewer查看RTL viewer，了解语句描述对应的RTL视图。
4. 实验结束前，由指导老师检查了仿真波形后方可离开。
5. 最后撰写实验报告，提交至学习通平台，做得好的同学将在学习通平台分享设计。

五、思考题

1. 指令译码器必须要 16 个输出吗？可否将一些输出合并，哪些可以合并，为什么？
2. ALU 中的 S[3..0]控制信号是来自哪里或者说与什么信息相同？
- 3、为何 S[3..0]等于 1100 时将输入 a 传给 t，S[3..0]等于 1010 或 0100 时将输入 b 传给 t？